

Analog and Digital Electronics Lab (EC13203)

IT-B1

Lab-6

**(Design of BCD to Excess-3 and
Excess-3 to BCD code convertor)**

Dr. Anand Sharma

Assistant Professor

ECED, MNNIT Allahabad

BCD to Excess-3 Code Converter

Truth Table:

BCD(8421)				Excess-3			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

Cont.....

Boolean Expression:

$$w = A + BC + BD$$


$$x = B'C + B'D + BC'D'$$

$$y = CD + C'D'$$

$$z = D'$$

Cont....

Logic Diagram

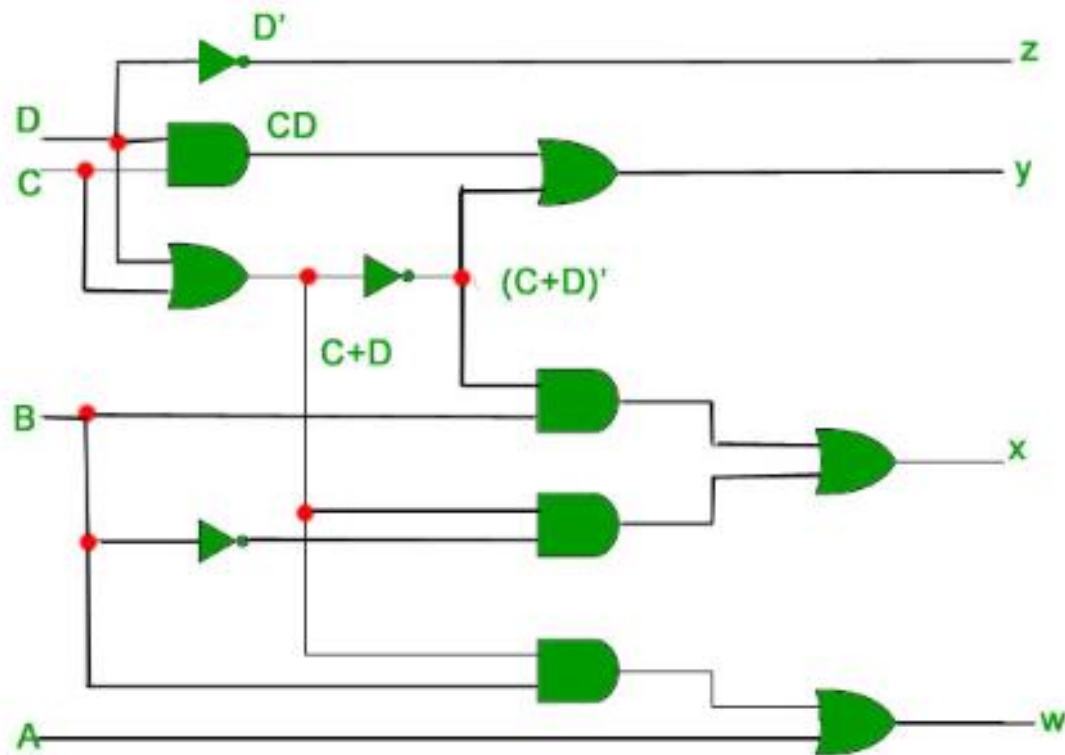

Excess-3 to BCD Code Converter

Truth Table

Excess-3				BCD			
w	x	y	z	A	B	C	D
0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

Cont.....

Boolean Expression:

$$A = wx + wyz$$

$$B = x'y' + x'z' + xyz$$

$$C = y'z + yz'$$

$$D = z'$$

Cont....

Logic Diagram

